

Seminar Logică Digitală săptămâna 12

Ștefan-Alexandru Jura

17 Mai 2024

1 Calea de control și calea de date.

În cadrul seminarului precedent, s-a construit design-ul unui înmulțitor, operația de înmulțire fiind realizată prin adunări repetate. Implementarea hardware a înmulțitorului s-a realizat prin intermediul căii de control și a căii de date, punctându-se care este legătura dintre cele două și cum funcționează, ce presupune fiecare dintre ele (a se revedea principiile explicate în cadrul seminarului trecut!). În continuare, se vor aplica aceleași principii în vederea consolidării cunoștințelor, pentru o altă problemă.

2 Enunț.

Se cere implementarea unității de control și a căii de date pentru un circuit ce calculează cel mai mare divizor comun (CMMDC) a 2 numere în semn mărime.


Soluție: Se va folosi o variantă a algoritmului lui Euclid pentru determinarea CMMDC, folosind scăderi repetate. Dacă $a < b$, atunci $b = b - a$, altfel $a = a - b$. Dacă $a = b$, atunci CMMDC va fi oricare dintre valorile celor 2 operanzi. Pseudocodul aferent algoritmului este

prezentat mai jos:


Algorithm 1 Calculul CMMDC al numerelor a și b prin scăderi repetate

```
1: procedure CMMDC( $a, b$ )  
2:   while  $a \neq b$  do  
3:     if  $a > b$  then  
4:        $a \leftarrow a - b$   
5:     else  
6:        $b \leftarrow b - a$   
7:     end if  
8:   end while  
9:   return  $a$   
10: end procedure
```

Ordinograma aferentă algoritmului este:

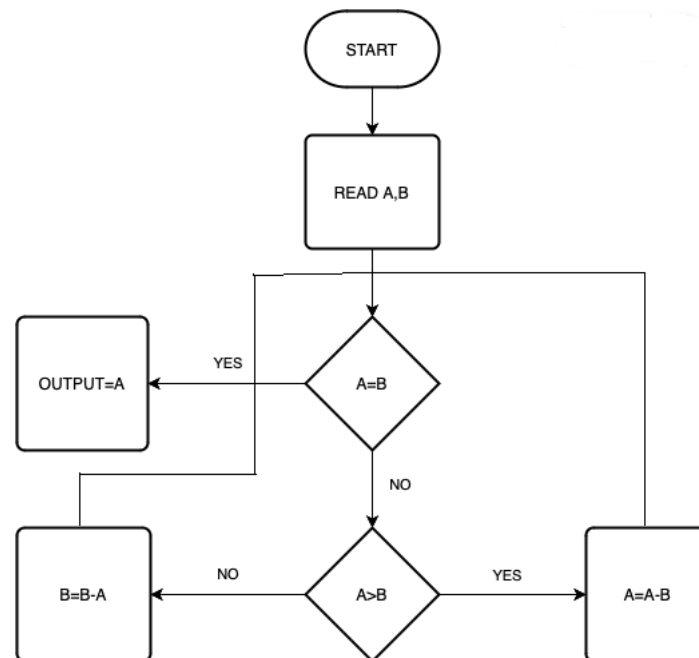


 Blocul aferent circuitului digital proiectat este:



3 Implementarea căii de date.


Din diagrama din figura precedentă, identificăm elementele necesare în calea de date. În primul rând, trebuie să citim cele două numere, A și B, pentru care vom avea nevoie de două registre. Apoi, este necesar un circuit de scădere, deoarece vom efectua operații de tipul A-B și B-A. Astfel, intrările trebuie să treacă printr-un modul multiplexor care selectează fie A-B, fie B-A. În final, pentru a realiza comparația, avem nevoie de un circuit comparator. Calea de date este prezentată mai jos:

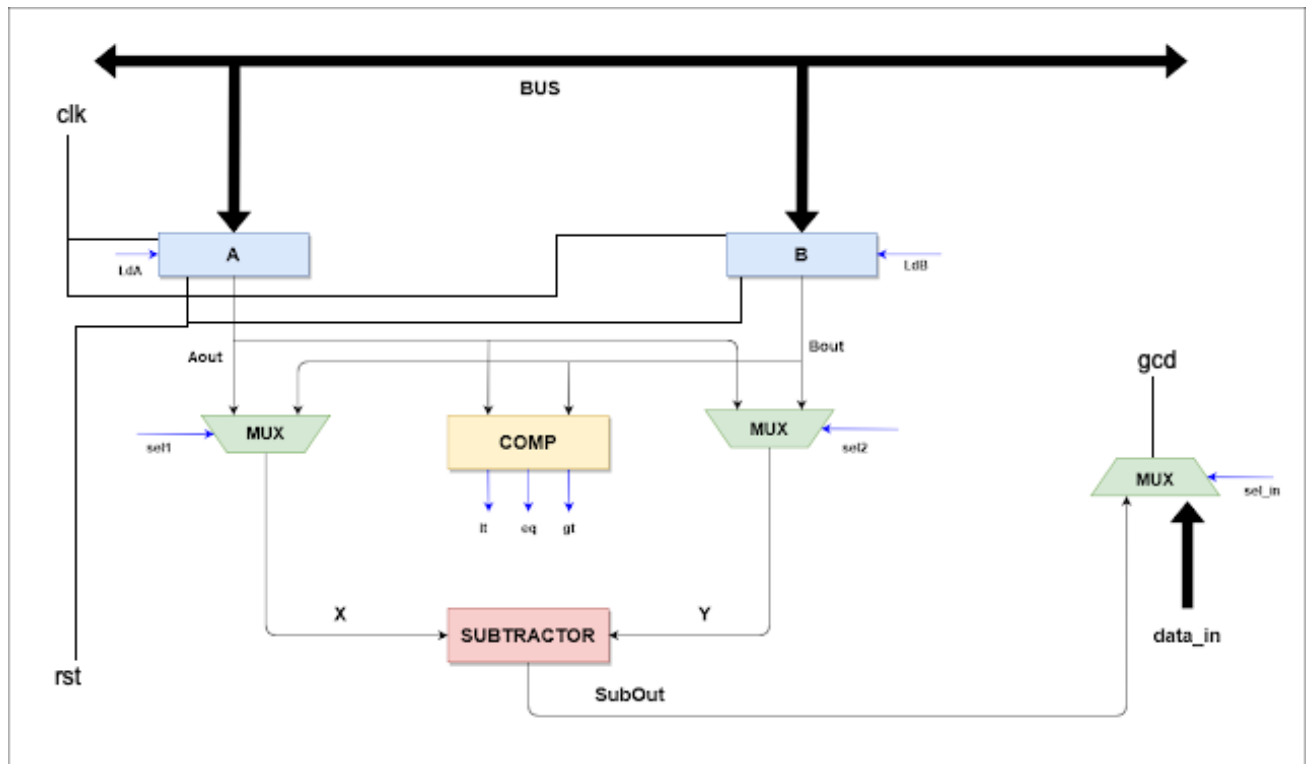


Pentru a implementa scăzătorul, se va utiliza un scăzător format din FSC (Full Subtractor Cells), similar cu sumatorul de tip RCA cu FAC (Full Adder Cells). Aici nu mai aveam carry in și carry out, ci borrow in și borrow out (la scădere ne "împrumutăm", analogie cu scăderea din zecimal). Circuitul "Subtractor" din calea de date este format din n module FSC, unde n este numărul de biți al operanzilor. În cazul căii de date, se observă că are drept semnale de ieșire care vor merge spre calea de control gt (greater than), lt (less than) și eq (equal). Aceste semnale transmit căii de control ce operație să realizeze ($a-b$ sau $b-a$).

4 Implementarea căii de control.

 Calea de control este ilustrată prin intermediul unui FSM Mealy cu 5 stări, reprezentat mai jos:



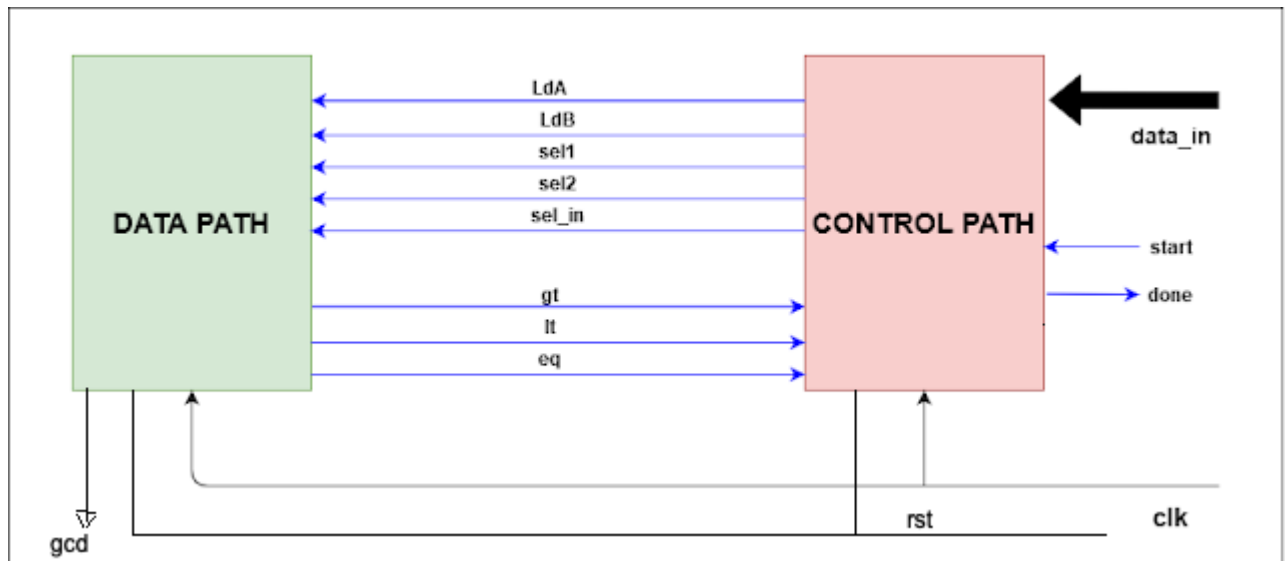Tranziția dintre stări este aleasă în funcție de semnale. Practic, așa se decide care operație se realizează (a-b dacă a gt b sau b-a dacă a lt b; dacă a=b, atunci se activează semnalul eq venit din calea de date care marchează finalul algoritmului). Relația dintre calea de date și calea de control este evidențiată mai jos:



Rolul fiecărui semnal de control furnizat de calea de control este:

ldA - semnal pentru încărcarea primului număr în registru;

ldB - semnal pentru încărcarea celui de-al doilea număr în alt registru; **sel1** și **sel2** - intrări de selecție pentru primul multiplexor (cel din stânga), respectiv cel de-al doilea (din dreapta) din calea de date, asigurând selecția ordinii operanzilor (dacă se face a-b sau b-a);

sel_in, care dacă este 0, încarcă rezultatul din scăzător; **done** - semnifică finalul algoritmului.

De asemenea, calea de control are ca intrare semnalul de clock (care apare ca input și în calea de date), semnalul **start** care asigură începerea algoritmului, și semnalele **gt**, **lt** și **eq** care stabilesc ordinea operanzilor și ce operație se realizează.

Codul Verilog aferent sintezei unității de control este:

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module controller(
4      input clk,
5      input rst,
```

```

6     input lt,
7     input gt,
8     input eq,
9     input start,
10    output reg ldA,
11    output reg ldB,
12    output reg sel1,
13    output reg sel2,
14    output reg sel_in,
15    output reg done
16    );
17
18    reg [2:0] state, state_nxt;
19    parameter S0 = 3'b000, S1 = 3'b001, S2 = 3'b010, S3 = 3'b011, S4 = 3'b100, S5 = 3'b101, S6 = 3'b110, S7 = 3'b111;
20
21    /***** State Transitions *****/
22
23    always @(posedge clk or posedge rst)
24    begin
25        if (rst)
26            state <= S0;
27        else
28            state <= state_nxt;
29    end
30
31    /***** Generation of Load Signals *****/
32
33    always@(*)
34    begin
35        // Default values to avoid latches
36        state_nxt = state;
37        {sel_in, ldA, ldB, done, sel1, sel2} = 6'b000000;
38
39        case(state)
40            S0: begin
41                sel_in = 1;
42                ldA = 1;
43                if(start) state_nxt = S1;

```

```

44         end
45     S1: begin
46         sel_in = 1;
47         ldB = 1;
48         state_nxt = S2;
49     end
50     S2: begin
51         if(eq) begin
52             done = 1;
53             state_nxt = S5;
54         end else if(lt) begin
55             sel1 = 1;
56             ldB = 1;
57             state_nxt = S3;
58         end else if(gt) begin
59             sel2 = 1;
60             ldA = 1;
61             state_nxt = S4;
62         end
63     end
64     S3: begin
65         if(eq) begin
66             done = 1;
67             state_nxt = S5;
68         end else if(lt) begin
69             sel1 = 1;
70             ldB = 1;
71             state_nxt = S3;
72         end else if(gt) begin
73             sel2 = 1;
74             ldA = 1;
75             state_nxt = S4;
76         end
77     end
78     S4: begin
79         if(eq) begin
80             done = 1;
81             state_nxt = S5;

```



```

82         end else if(lt) begin
83             sel1 = 1;
84             ldB = 1;
85             state_nxt = S3;
86         end else if(gt) begin
87             sel2 = 1;
88             ldA = 1;
89             state_nxt = S4;
90         end
91     end
92     S5: begin
93         done = 1;
94         state_nxt = S5;
95     end
96     default: state_nxt = S0;
97 endcase
98 end
99
100 endmodule

```

Codul aferent căii de date este:

```

1  'timescale 1ns / 1ps
2
3  module GCD_datapath(
4      input ldA,
5      input ldB,
6      input sel1,
7      input sel2,
8      input sel_in,
9      input clk,
10     input rst,
11     input [15:0] data_in,
12     output gt,
13     output lt,
14     output eq
15 );
16

```

```

17 wire [15:0] Aout, Bout, X, Y, Bus, SubOut;
18
19 PIP0 A (Aout, Bus, ldA, clk, rst);
20 PIP0 B (Bout, Bus, ldB, clk, rst);
21 MUX MUX_in1 (X, Aout, Bout, sel1);
22 MUX MUX_in2 (Y, Aout, Bout, sel2);
23 MUX MUX_load (Bus, SubOut, data_in, sel_in);
24 SUB SB (SubOut, X, Y);
25 COMPARE COMP (lt, gt, eq, Aout, Bout);
26
27 endmodule
28
29
30 module PIP0(data_out, data_in, load, clk, rst);
31
32 input [15:0] data_in;
33 input load, clk, rst;
34 output reg [15:0] data_out;
35
36 always @(posedge clk or posedge rst)
37     if (rst)
38         data_out <= 16'b0;
39     else if (load)
40         data_out <= data_in;
41
42 endmodule
43
44
45 module MUX (out, in0, in1, sel);
46
47 input [15:0] in0, in1;
48 input sel;
49 output [15:0] out;
50
51 assign out = sel ? in1 : in0;
52
53 endmodule
54

```

```

55
56 module COMPARE (lt, gt, eq, data1, data2);
57
58 input [15:0] data1, data2;
59 output lt, gt, eq;
60
61 assign lt = data1 < data2;
62 assign gt = data1 > data2;
63 assign eq = data1 == data2;
64
65 endmodule
66
67 module SUB (out, in1, in2);
68
69 input [15:0] in1, in2;
70 output reg [15:0] out;
71
72 always @(*)
73     out = in1 - in2;
74
75 endmodule

```

iar testbench-ul (cu cazurile 0 și 1, limita maximă admisă de un întreg fără semn pe 16 biți și 2 cazuri între limitele admise) este:

```

1     `timescale 1ns / 1ps
2
3 module GCD_testbench;
4
5 reg [15:0] data_in;
6 reg clk, rst, start;
7 wire done;
8 wire ldA, ldB, sel1, sel2, sel_in;
9 wire gt, lt, eq;
10 wire [15:0] Aout, Bout;
11
12 GCD_datapath DP (
13     .ldA(ldA),

```

```

14     .ldB(ldB),
15     .sel1(sel1),
16     .sel2(sel2),
17     .sel_in(sel_in),
18     .clk(clk),
19     .rst(rst),
20     .data_in(data_in),
21     .gt(gt),
22     .lt(lt),
23     .eq(eq),
24     .Aout(Aout),
25     .Bout(Bout)
26 );
27
28 controller CON (
29     .clk(clk),
30     .rst(rst),
31     .lt(lt),
32     .gt(gt),
33     .eq(eq),
34     .start(start),
35     .ldA(ldA),
36     .ldB(ldB),
37     .sel1(sel1),
38     .sel2(sel2),
39     .sel_in(sel_in),
40     .done(done)
41 );
42
43 always #5 clk = ~clk;
44
45 initial begin
46     clk = 1'b0;
47     rst = 1'b1;
48     start = 1'b0;
49     data_in = 16'b0;
50
51

```

```

52     #10 rst = 1'b0;
53     #3 start = 1'b1;
54
55
56     #12 data_in = 143;
57     #10 data_in = 78;
58
59
60     wait (done);
61
62     #20 start = 1'b0;
63     #10 rst = 1'b1;
64     #10 rst = 1'b0;
65     #3 start = 1'b1;
66     #12 data_in = 48;
67     #10 data_in = 18;
68
69     wait (done);
70
71     #20 start = 1'b0;
72     #10 rst = 1'b1;
73     #10 rst = 1'b0;
74     #3 start = 1'b1;
75     #12 data_in = 101;
76     #10 data_in = 10;
77
78     wait (done);
79
80     #20 start = 1'b0;
81     #10 rst = 1'b1;
82     #10 rst = 1'b0;
83     #3 start = 1'b1;
84     #12 data_in = 0;
85     #10 data_in = 1;
86
87     wait (done);
88
89     #20 start = 1'b0;

```

```

90     #10 rst = 1'b1;
91     #10 rst = 1'b0;
92     #3 start = 1'b1;
93     #12 data_in = 65535;
94     #10 data_in = 65535;
95
96     #1000 $finish;
97 end
98
99 initial begin
100     $monitor($time, "Aout=%d,Bout=%d,done=%b", Aout, Bout, done);
101     $dumpfile("gcd.vcd");
102     $dumpvars(0, GCD_testbench);
103 end
104
105 endmodule

```

5 Temă.

1) Se cer:

- a) implementarea căii de control (pe foaie) cu bistabile D;
- b) diagrama de timp pentru calea de control (tot pe foaie);

2) Să se proiecteze (pe hârtie) un circuit secvențial sincron care să realizeze apariția stărilor prime din intervalul 0-15 și cea a stărilor pare cuprinse între 0 și 8.